

Question #1

Problems

아래 링크된 데이터시트와 오른쪽 그래프를 참고하여 25°C & *TYP* 조건에서 다음 빈칸(?)을 채우시오

Datasheet download : alldatasheet.com → RURG3020CC search

<https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/54465/FAIRCHILD/RURG3020CC.html>

Forward Voltage at	?
Resistance at	?
Parasitic Inductance	20[nH](Package)
Parallel Capacitance	0
Forward Current	?
Peak Reverse Current	?
Current Slope	100e6
Reverse Recovery Time	?


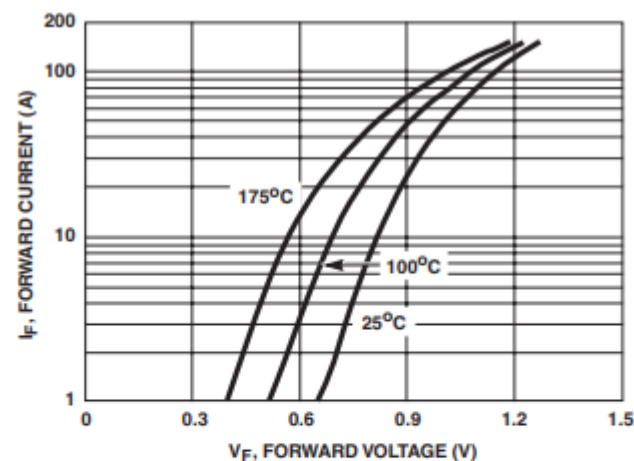
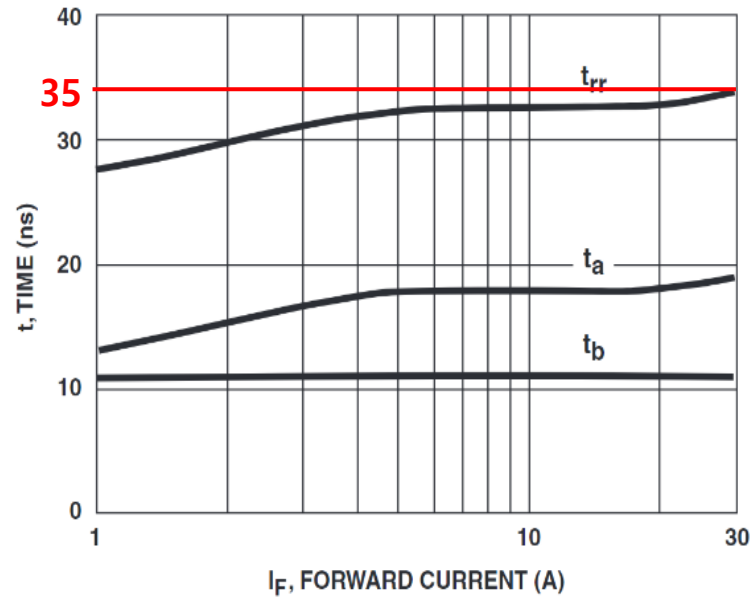


FIGURE 1. FORWARD CURRENT vs FORWARD VOLTAGE

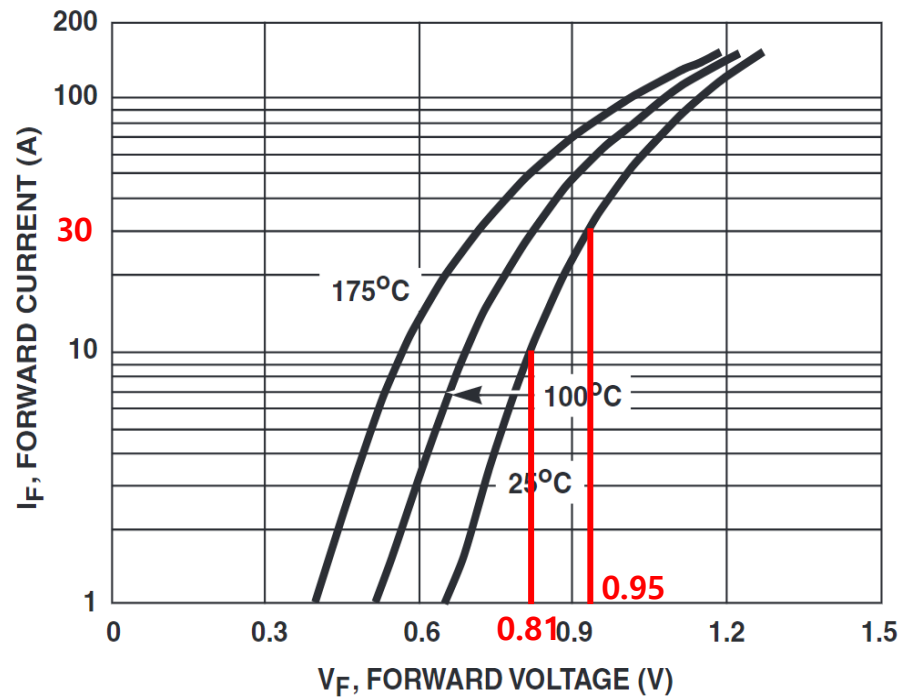

$$R = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{0.95 - 0.81}{30 - 10} = 0.007$$

$$t_a * \text{Current Slope} = \text{Peak Reverse Current} = 20 * 10^{-9} * 100 * 10^6$$

FIGURE 3. t_{rr} , t_a AND t_b CURVES vs FORWARD CURRENT

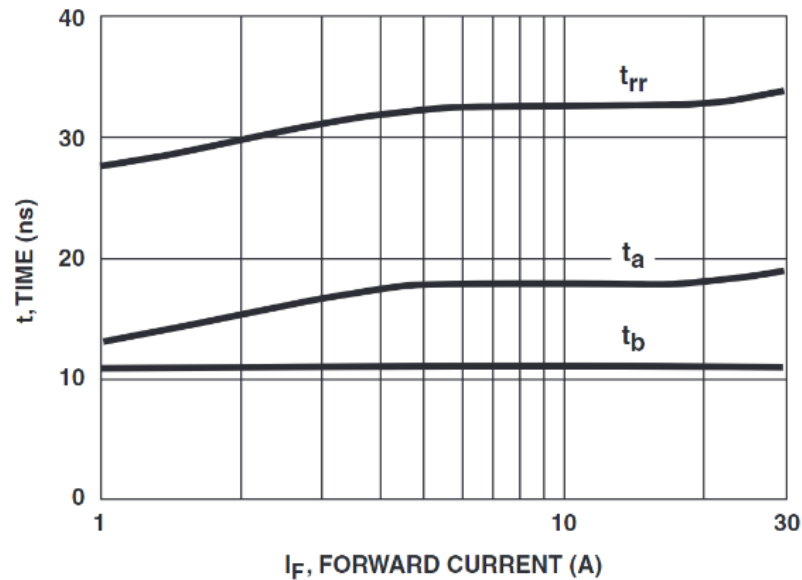



FIGURE 3. t_{rr} , t_a AND t_b CURVES vs FORWARD CURRENT

Forward Voltage at	0.95 [V]
Resistance at	0.007 Ω
Parasitic Inductance	20[nH](package)
Parallel Capacitance	0
Forward Current	30 [A]
Peak Reverse Current	2
Current Slope	$100 * 10^6$
Reverse Recovery Time	35[ns]



Question #2

Problems

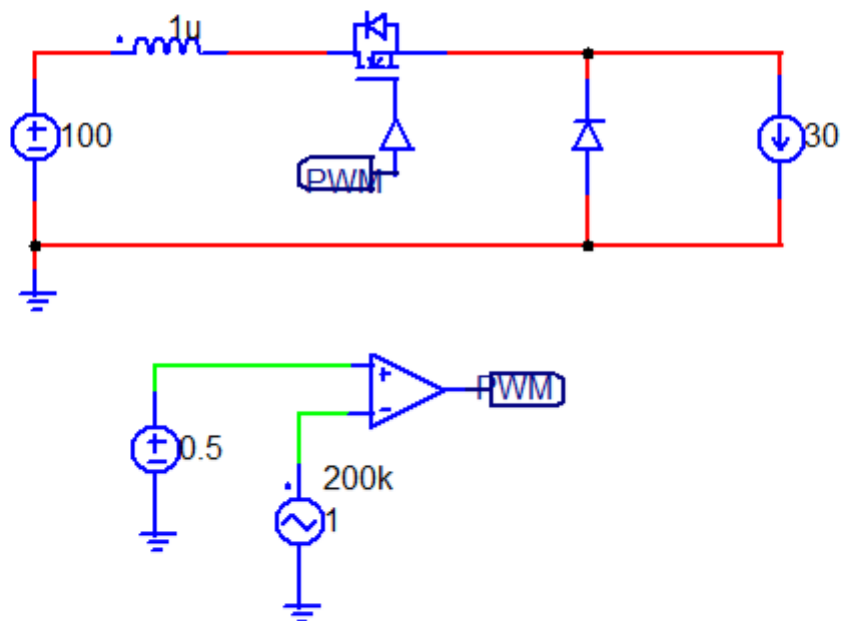Question #1에서 작성된 표와 PSIM Simulation을 통해 Reverse Recovery Time (t_{rr}) 확인하기!




Question#2 PSIM Simulation

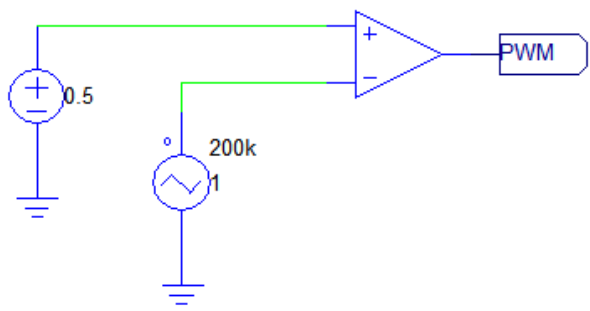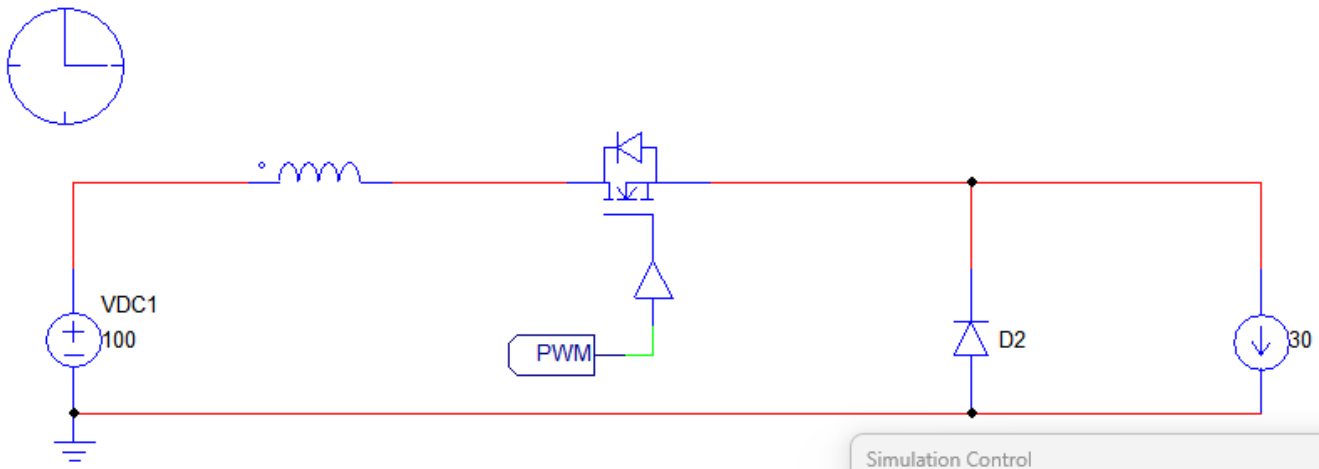

Simulation Control

PSIM | SPICE | SimCoder | Color

 Solver Type
☒ Fixed-step ☐ Variable-step (dual) Help

Time Step: 1E-11

Time Step Ratio: 4

Smaller Time Step: 2.5e-12

Total Time: 5E-05

☐ Free Run

Print Time: 0

Print Step: 1

Load Flag: 0

Save Flag: 0

Engine Default Values

R_switch_on: 1E-05

R_switch_off: 1E+007

Triangular : VTRI1

Parameters | Color

Triangular-wave voltage source Help

		Display
Name	VTRI1	<input type="checkbox"/>
V_peak_to_peak	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Frequency	200k	<input checked="" type="checkbox"/>
Duty Cycle	1	<input type="checkbox"/>
DC Offset	0	<input type="checkbox"/>
Tstart	0	<input type="checkbox"/>
Phase Delay	0	<input type="checkbox"/>


30[uSec] 부분에서의 t_{rr} 측정



	X1	X2	Δ
Time	3.03230e-05	3.03343e-05	1.12600e-08
I(D2)	-1.97734e+00	-4.93506e-01	1.48384e+00

$$0.25 * I_{rm} = 0.25 * -1.97734 = -0.494335[A]$$

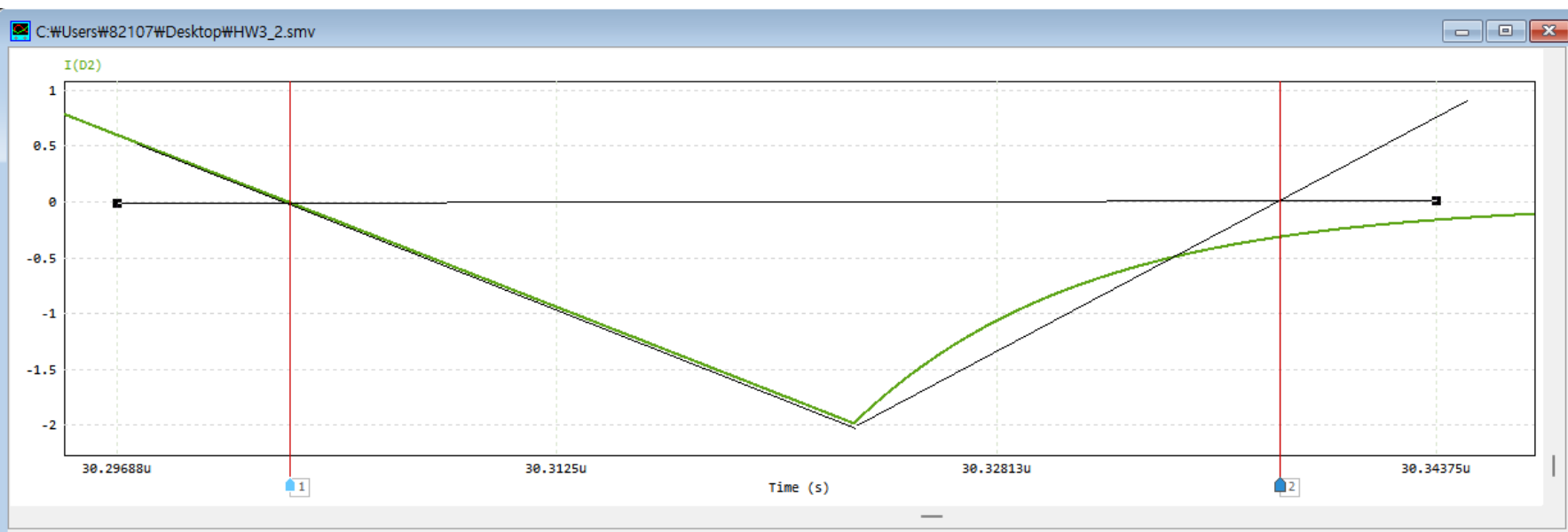$0.25 \times I_{rm}$ 과 I_{rm} 을 이르면 그래프는 다음과 같다.



	X1	X2	Δ
Time	3.03030e-05	3.03382e-05	3.51639e-08
I(D2)	2.33862e-03	-3.06551e-01	-3.08890e-01

t_{rr} 은 다음과 같이 35.16[ns]으로

35[ns]와 비슷한 값이 나온다는 것을 알 수 있다.

Question #3

Problems

아래 링크된 데이터시트를 참고하여 다음 빈칸을 채우시오

Datasheet download : alldatasheet.com → IRF830 search

<https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17803/PHILIPS/IRF830.html>

Vbreakdown(drain-source)_MAX.	?
On Resistance_TYP.	?
Threshold Voltage VGS(th)_TYP.	?
Transconductance_TYP.	?
Capacitance Cgs_TYP.	?
Capacitance Cgd_TYP.	?
Capacitance Cds_TYP.	?
Diode Forward Voltage_MAX.	?
Diode Resistance	1[mΩ]
Parasitic Inductance Ls	0
Internal Gate Resistance	5[Ω]

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
$V_{(BR)DSS}$	Drain-source breakdown voltage	$V_{GS} = 0\text{ V}; I_D = 0.25\text{ mA}$	500	-	-	V
$\frac{\Delta V_{(BR)DSS}}{\Delta T_j}$	Drain-source breakdown voltage temperature coefficient	$V_{DS} = V_{GS}; I_D = 0.25\text{ mA}$	-	0.1	-	%/K
$R_{DS(ON)}$	Drain-source on resistance	$V_{GS} = 10\text{ V}; I_D = 3\text{ A}$	-	1.2	1.5	Ω
$V_{GS(TO)}$	Gate threshold voltage	$V_{DS} = V_{GS}; I_D = 0.25\text{ mA}$	2.0	3.0	4.0	V
g_{fs}	Forward transconductance	$V_{DS} = 30\text{ V}; I_D = 3\text{ A}$	2	3.6	-	S
I_{DSS}	Drain-source leakage current	$V_{DS} = 500\text{ V}; V_{GS} = 0\text{ V}$	-	1	25	μA
		$V_{DS} = 400\text{ V}; V_{GS} = 0\text{ V}; T_j = 125^\circ\text{ C}$	-	30	250	μA
I_{GSS}	Gate-source leakage current	$V_{GS} = \pm 30\text{ V}; V_{DS} = 0\text{ V}$	-	10	200	nA
C_{iss}	Input capacitance	$V_{GS} = 0\text{ V}; V_{DS} = 25\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	-	610	-	pF
C_{oss}	Output capacitance		-	96	-	pF
C_{rss}	Feedback capacitance		-	54	-	pF
V_{SD}	Diode forward voltage	$I_S = 6\text{ A}; V_{GS} = 0\text{ V}$	-	-	1.2	V

$$C_{iss} = C_{gd} + C_{gs} = 610[pF]$$

$$C_{oss} = C_{ds} + C_{gd} = 96[pF]$$

$$C_{rss} = C_{gd} = 54[pF]$$

Vbreakdown(drain-source)_Max.	500
On Resistance_TYP	1.2[Ω]
Threshold Voltage VGS(th)_TYP	3[V]
Transconductance_TYP	3.6
Capacitance Cgs_TYP.	556[pF]
Capacitance Cgd_TYP.	54[pF]
Capacitance Cds_TYP.	42[pF]
Diode Forward Voltage_MAX.	1.2[V]
Diode Resistance	1[mΩ]
Parasitic Inductance Ls	0
Internal Gate Resistance	5[mΩ]

Question #4


Problems



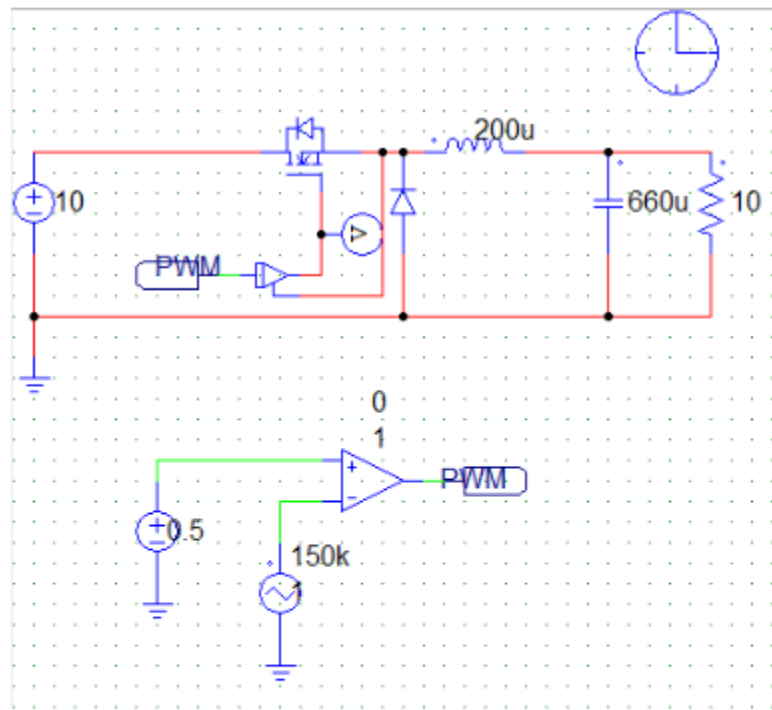
Question #3에서 작성된 표와 PSIM Simulation을 통해



출력 전압(V_o), 출력 리플 전압(ΔV_o), 인덕터 전류(I_L), 그리고 인덕터 리플 전류(ΔI_L) 확인!

(Level 2 MOSFET은 on-off controller를 사용할 수 없어 on-off controller(multi level)로 변경 후 I/O signal type을 control to model로 설정. gate resistance는 $1[\Omega]$ 으로 설정)



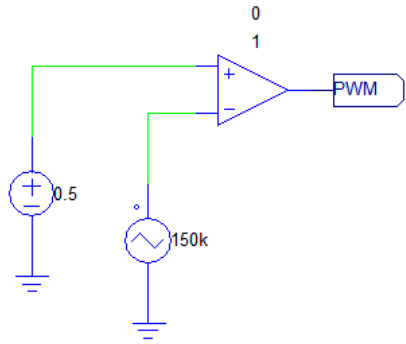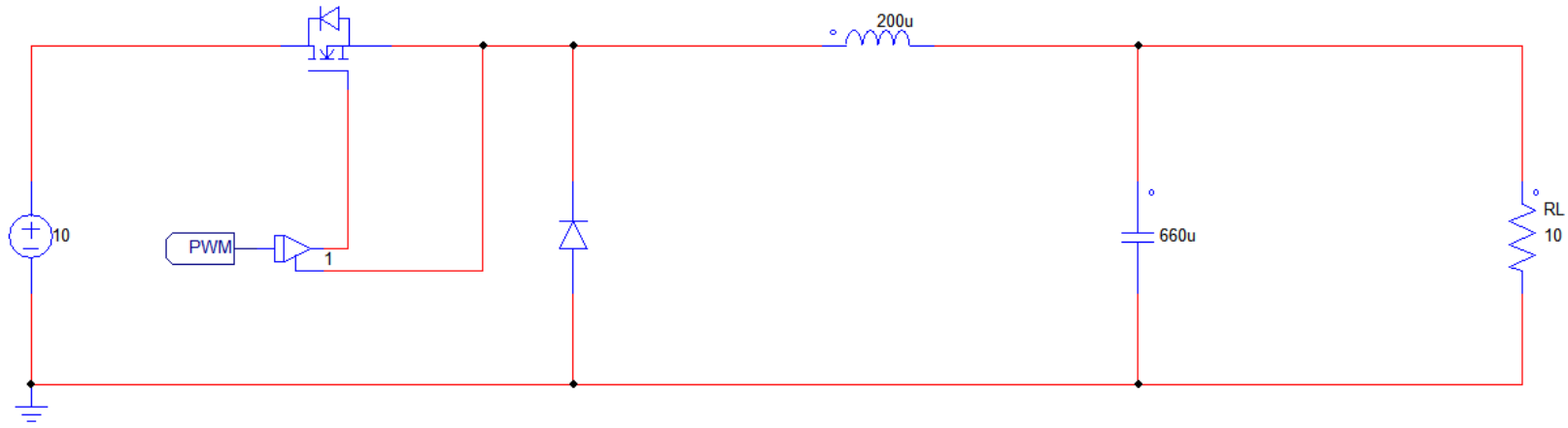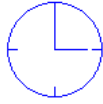

Simulation Control

PSIM | SPICE | SimCoder | Color

Solver Type

☒ Fixed-step ☐ Variable-step (dual)

Time Step: 1E-07 ☐ Time Step Ratio: 4 ☐ Smaller Time Step: 2.5e-08

Total Time: 0.1 ☐ Free Run

Print Time: 0

Print Step: 1

Load Flag: 0

Save Flag: 0

Engine Default Values

R_switch_on: 1E-05


R_switch_off: 1E+007

MOSFET : Q1

Parameters | Color | Simulation Models

MOSFET (3-state) (Level 2)


		Display
Name	Q1	<input type="checkbox"/>
Model Level	Level 2	<input type="checkbox"/>
Vbreakdown (drain-source)	500	<input type="checkbox"/>
On Resistance	1.2	<input type="checkbox"/>
Threshold Voltage VGS(th)	3	<input type="checkbox"/>
Internal Gate Resistance	5	<input type="checkbox"/>
Transconductance	3.6	<input type="checkbox"/>
Capacitance Cgs	556p	<input type="checkbox"/>
Capacitance Cgd	54p	<input type="checkbox"/>
Capacitance Cds	43p	<input type="checkbox"/>
Diode Forward Voltage	1.2	<input type="checkbox"/>
Diode Resistance	1m	<input type="checkbox"/>
Parasitic Inductance Ls	0	<input type="checkbox"/>
Current Flag	1	<input type="checkbox"/>
Voltage Flag	1	<input type="checkbox"/>

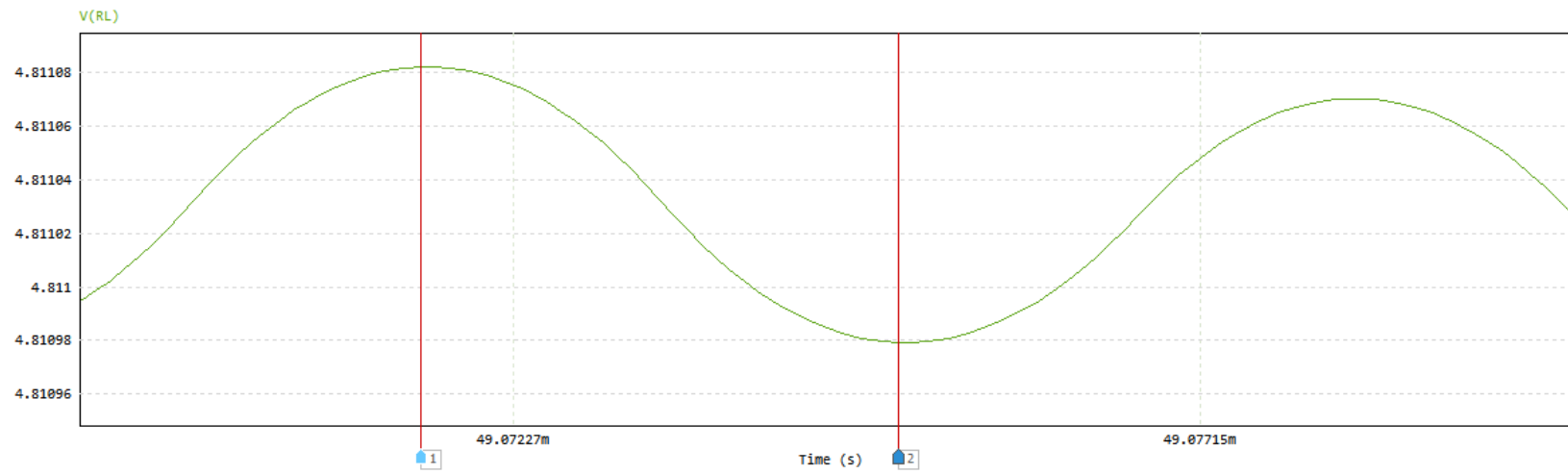

Measure					
⋮		X1	X2	Δ	Average
	Time	4.90716e-02	4.90750e-02	3.40000e-06	
	V(RL)	4.81108e+00	4.81098e+00	-1.03093e-04	4.81103e+00

$$V_o = 4.811[V]$$

$$\Delta V_o = 5.15465 * 10^{-5}[V]$$

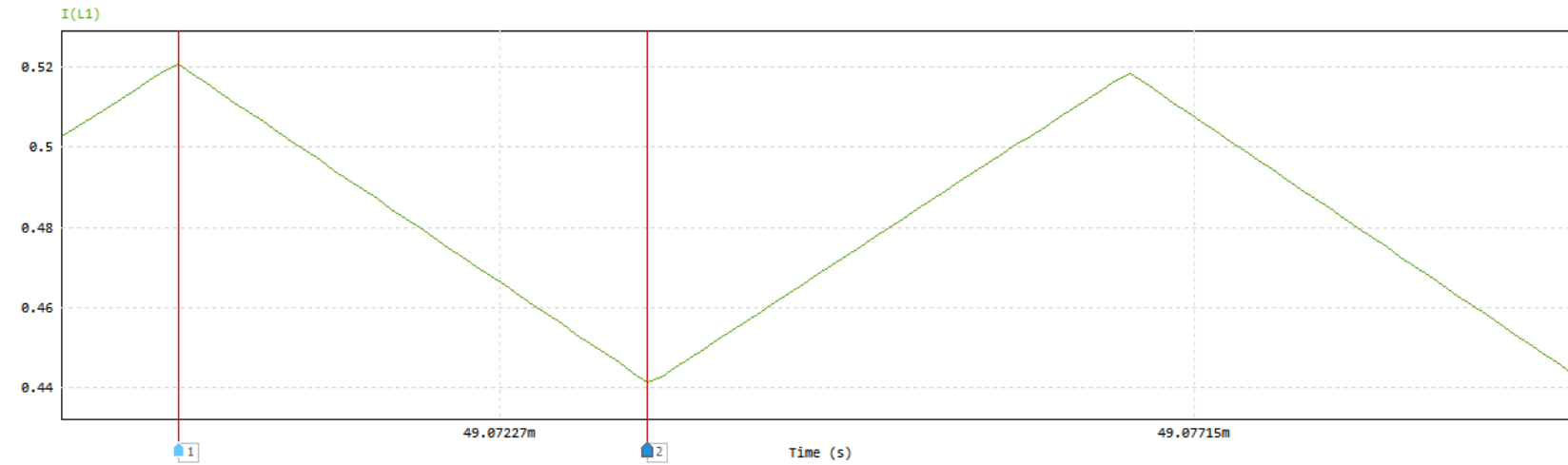

Measure					
⋮		X1	X2	Δ	Average
	Time	4.90700e-02	4.90733e-02	3.30000e-06	
	I(L1)	5.20779e-01	4.41397e-01	-7.93827e-02	4.81088e-01

$$I_L = 0.481088 [A]$$

$$\Delta I_L = 0.03969[A]$$

Question #5


Problems

아래 링크된 데이터시트와 오른쪽 그래프를 참고하여 25°C 조건에서 다음 빈칸(?)을 채우시오


Datasheet download : alldatasheet.com → IXXH110N65C4 search

<https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/837725/IXYS/IXXH110N65C4.html>

Vce_MAX.	?
Vec_MAX.	15[V]
Gate Threshold Voltage_MAX.	?
Transconductance_TYP.	?
Fall Time @ 25°C	?
Capacitance Cies_TYP.	?
Capacitance Coes_TYP.	?
Capacitance Cres_TYP.	?
Rce_on @ 25°C	?
Vce_threshold	?
Internal Gate Resistance	5[Ω]
Parasitic Inductance Ls	0

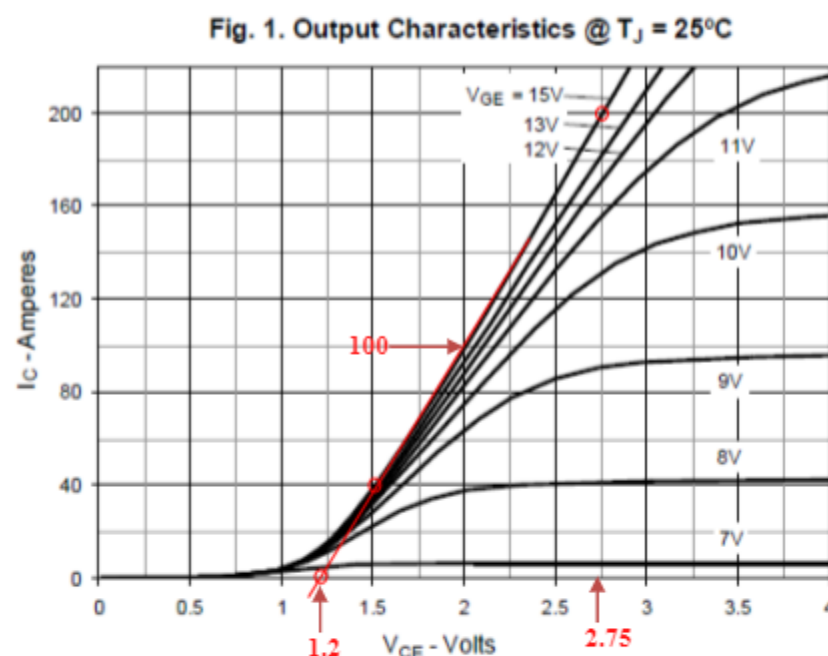

$R_{ce(on)}$ 은 V_{ce} 와 I_c 그래프의 기울기를 나타냄

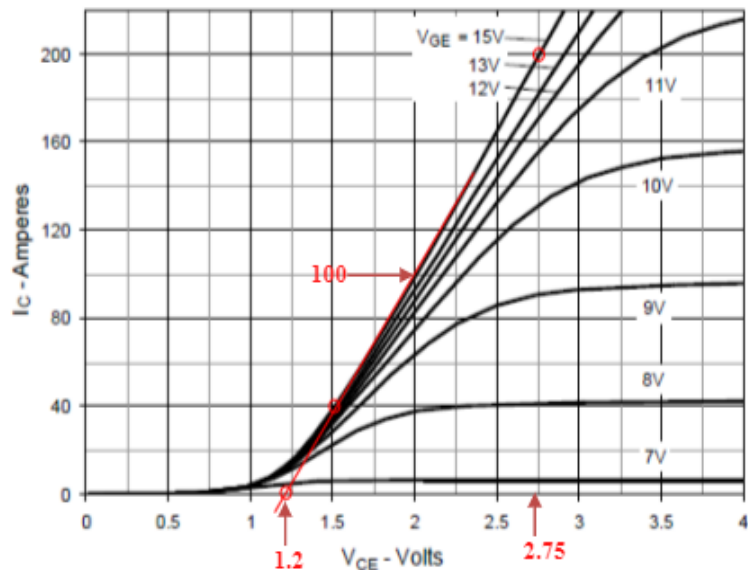Fig. 1. Output Characteristics @ T_J = 25°C

$R_{ce(on)}$ 은 V_{ce} 와 I_c 그래프의 기울기를 나타냄

$$R_{ce(on)} = \frac{V_{ce1} - V_{ce2}}{I_{ce1} - I_{ce2}} = \frac{2.75 - 2}{200 - 100} = 7.5[m\Omega]$$

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings		
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 175^\circ\text{C}$	650	V	
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 175^\circ\text{C}, R_{GE} = 1M\Omega$	650	V	
V_{GES}	Continuous	± 20	V	
V_{GEM}	Transient	± 30	V	
BV_{CES}	$I_C = 250\mu\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}$	650		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 4\text{mA}, V_{CE} = V_{GE}$	4.0		6.5 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}, V_{GE} = 0\text{V}$	$T_J = 150^\circ\text{C}$		
I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{V}, V_{GE} = \pm 20\text{V}$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 110\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, \text{Note 1}$	1.98	2.35	V
	$T_J = 150^\circ\text{C}$	2.34		V
g_{fs}	$I_C = 60\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}, \text{Note 1}$	24	40	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	3690		pF
C_{oes}		240		pF
C_{res}		140		pF

$$\begin{aligned} V_{CES} &= 650\text{V} \\ I_{C110} &= 110\text{A} \\ V_{CE(sat)} &\leq 2.35\text{V} \\ t_{fi(typ)} &= 30\text{ns} \end{aligned}$$

V_{ce_max}	650[V]
V_{ec_max}	15[V]
Gate Threshold Voltage_max	6.5[V]
Transconductance_TYP	$g_{fs} = 40[S]$
Fall Time	35[sec]
Capacitance C_{ies_TYP}	3690[pF]
Capacitance C_{oes_TYP}	240[pF]
Capacitance C_{res_TYP}	140[pF]
R_{ce_on}	7.5[mΩ]
$V_{ce_threshold}$	1.2[V]
Internal Gate Resistance	5[Ω]
Parasitic Inductance Ls	0



Question #6





Problems

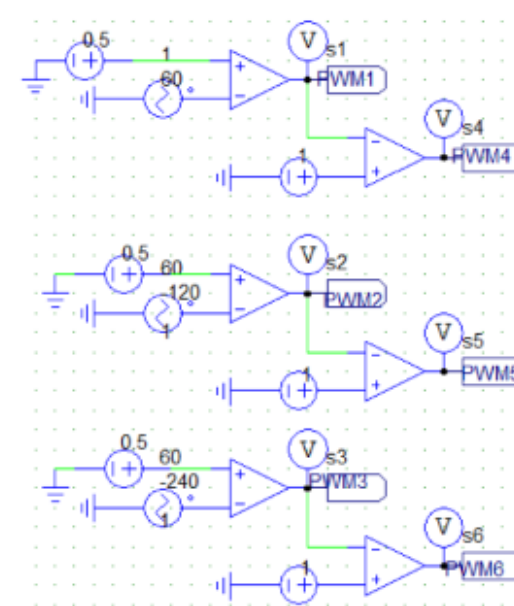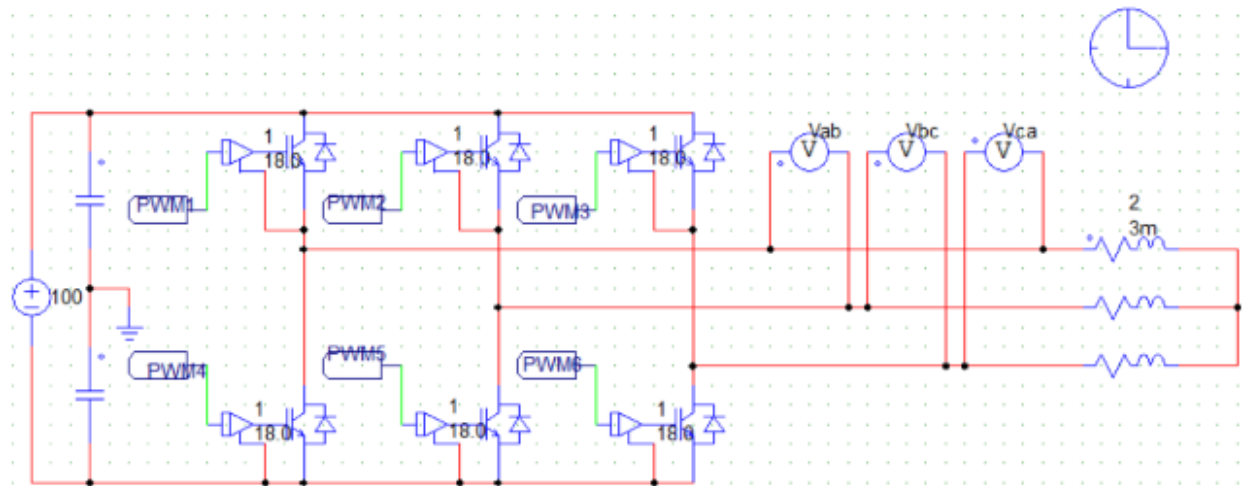Question #5에서 작성된 표와 아래 회로를 통해 PSIM Simulation 후 3-ph inverter의 선간전압

V_{ab} , V_{bc} , V_{ca} & 상전류 I_a , I_b , I_c 확인!

(Level 2 IGBT → on-off controller(multi level) & control to model mode 사용. 이 때 gate voltage high 는 18[V], gate voltage low 는 0[V], gate resistance는 1[Ω]로 설정한다.)



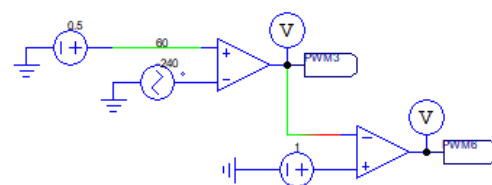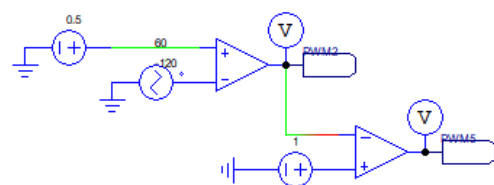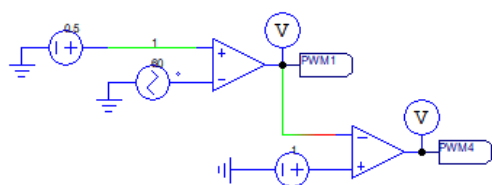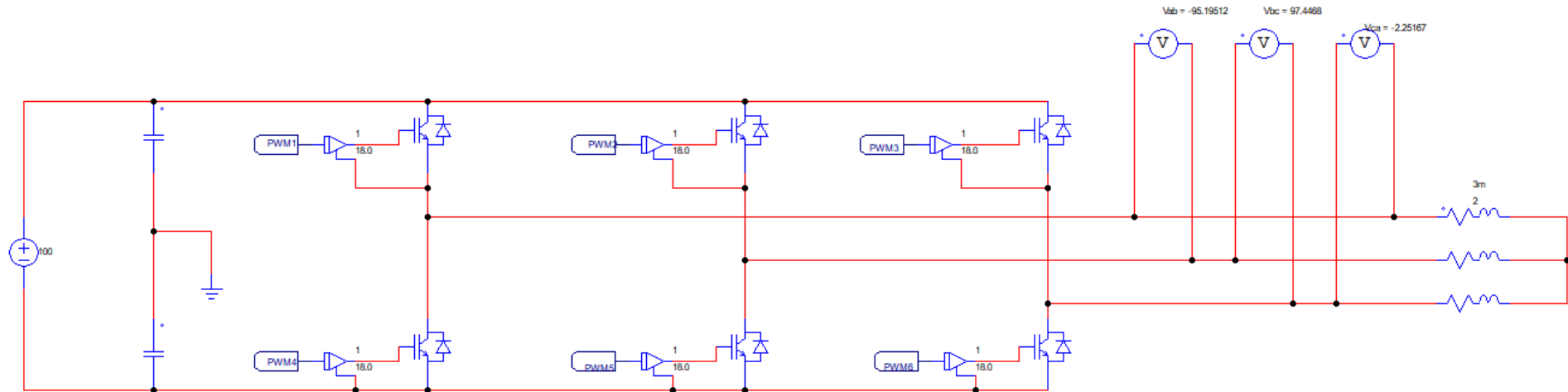

Simulation Control

PSIM | SPICE | SimCoder | Color

Solver Type

☒ Fixed-step ☐ Variable-step (dual)

Time Step: 1E-06 ☐ Time Step Ratio: 4 ☐ Smaller Time Step: 2.5e-07

Total Time: 0.1 ☐ Free Run

Print Time: 0

Print Step: 1

Load Flag: 0

Save Flag: 0

Engine Default Values

R_switch_on: 1E-05

R_switch_off: 1E+007


IGBT : Q7

Parameters | Color | Simulation Models

IGBT Model (Level 2) Help

Name	Value	Display
Name	Q7	<input type="checkbox"/>
Model Level	Level 2	<input type="checkbox"/>
Maximum Vce	650	<input type="checkbox"/>
Maximum Vec	15	<input type="checkbox"/>
Gate Threshold Voltage	6.5	<input type="checkbox"/>
Transconductance	40	<input type="checkbox"/>
Fall Time	35n	<input type="checkbox"/>
Capacitance Cies	3690p	<input type="checkbox"/>
Capacitance Coes	240p	<input type="checkbox"/>
Capacitance Cres	140p	<input type="checkbox"/>
Rce_on	7.5m	<input type="checkbox"/>
Vce_threshold	1.2	<input type="checkbox"/>
Internal Gate Resistance	5	<input type="checkbox"/>
Parasitic Inductance Ls	0	<input type="checkbox"/>
Current Flag	0	<input type="checkbox"/>
Voltage Flag	0	<input type="checkbox"/>

I(RL1a) I(RL1b) I(RL1c)

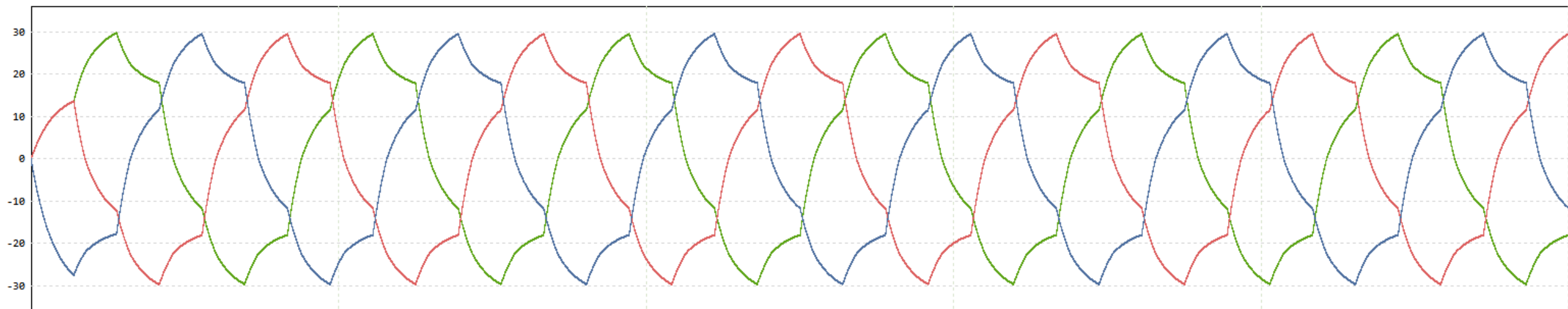

Vab Vbc Vca

